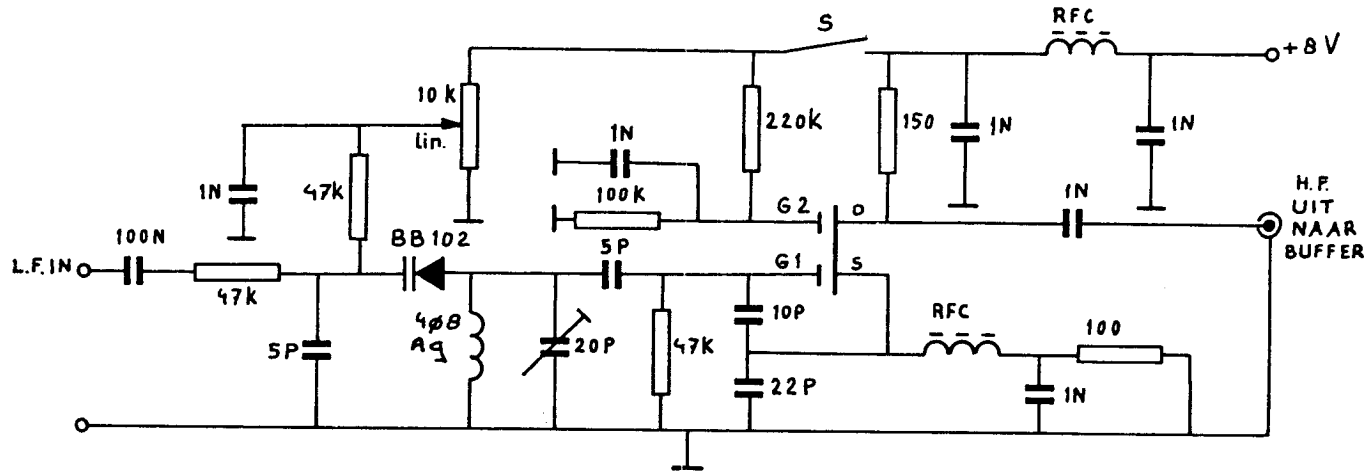


OSCILLATOR met DUAL-GATE MOSFET



Prestaties:

1. Zeer stabiel sinusvormig
2. Ruisarm (gebruik liefst metaalfilmweerstanden met een zo klein mogelijk P.max. klein van afmetingen, korte aansluitdraden.
3. VFO ca. 4 MHz.
4. Schakelen in gate 2
5. Lineaire ingang voor muziek of spraak.
6. Bromvrij + goede HF-ontkoppeling
7. Schuift niet in tijdens inschakelen.

$i_x = 6$ gats

BF 900, BF 907

